
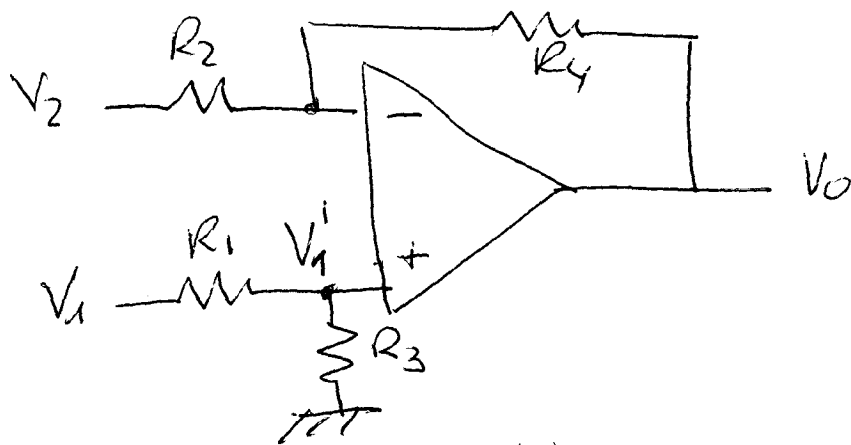


# AMPLIFICATEUR SOUSTRACTEUR

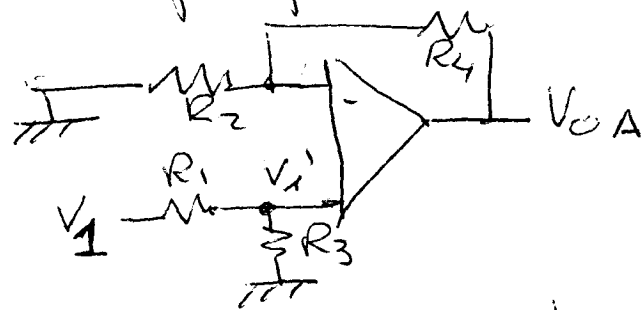


Par superposition



$$V_{0A} = \left(1 + \frac{R_4}{R_2}\right) V_1' =$$

$$V_{0A} = \left(1 + \frac{R_4}{R_2}\right) \cdot \frac{R_3}{R_1 + R_3} V_1$$

1

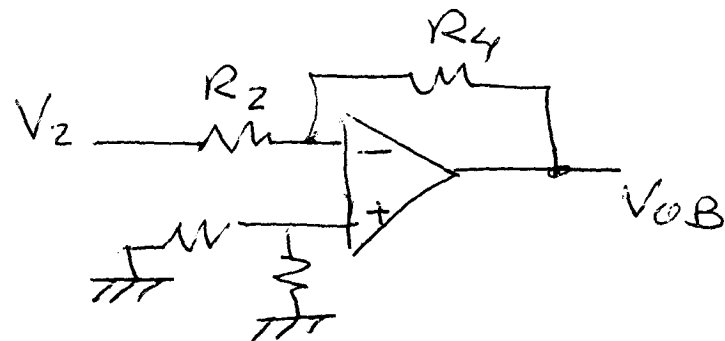

$$V_{0B} = - \frac{R_4}{R_2} V_2$$


$$V_0 = V_{0A} + V_{0B} =$$

$$V_0 = \frac{R_2 + R_4}{R_2} \cdot \frac{R_3}{R_1 + R_3} V_1 - \frac{R_4}{R_2} V_2$$

Si  $R_2 = R_1$  et  $R_4 = R_3 = R_f$

$$V_0 = \frac{R_f}{R_1} (V_1 - V_2)$$

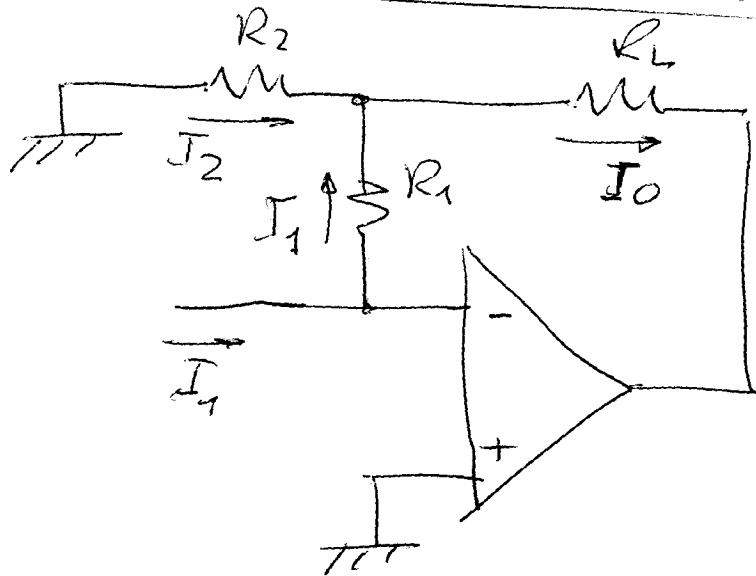SOURCE DE COURANT  
CONTROLÉE PAR COURANT




$$I_0 = I_1 + I_2 = I_1 + \frac{I_1 R_1}{R_2} = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) I_1$$

$$I_0 = K I_1$$

EX: MILI-VOLTMETRE

(2)

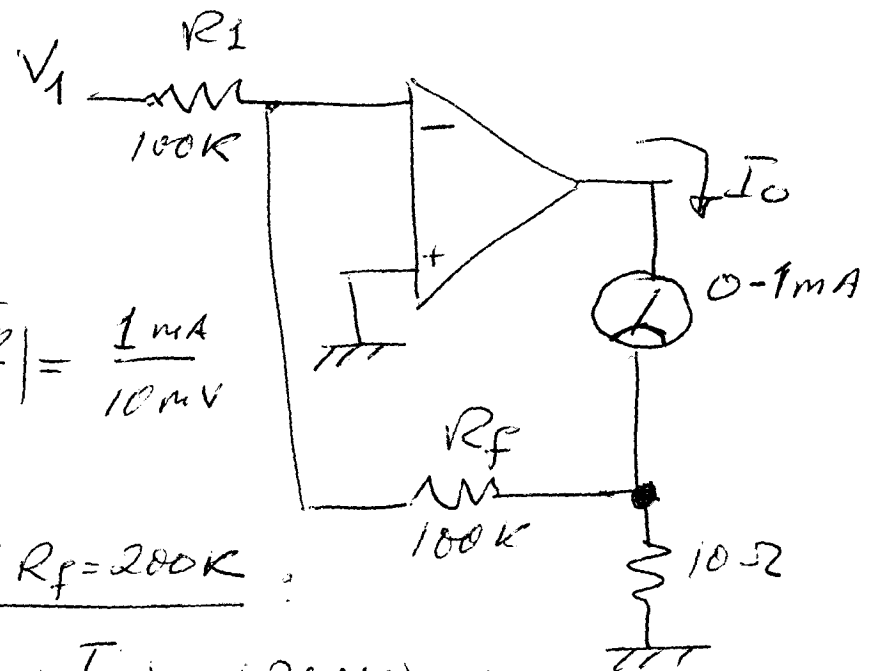

$$\left| \frac{I_0}{V_1} \right| = \frac{1 \text{ mA}}{10 \text{ mV}}$$


Si \$R\_f = 200 \text{ K}\$ :

$$\left| \frac{I_0}{V_1} \right| = \left( \frac{200 \text{ K}}{100 \text{ K}} \right) \cdot \frac{1}{10} =$$

$$\left| \frac{I_0}{V_1} \right| = \frac{1 \text{ mA}}{5 \text{ mV}}$$


L'échelle du lecteur de courant est double

# AMPLIFICATEUR D'INSTRUMENTATION

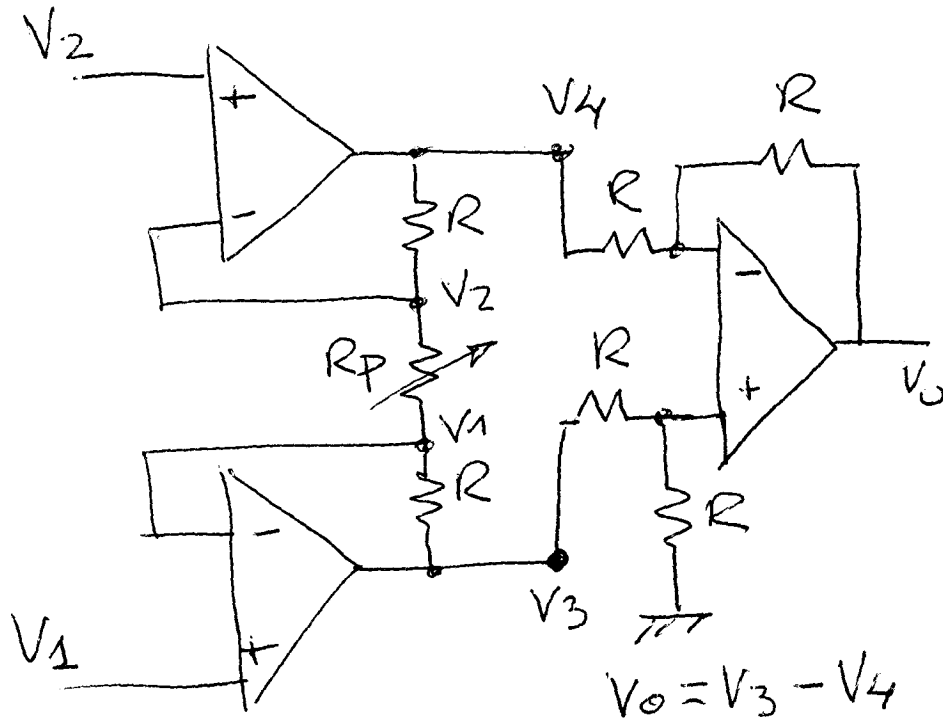

$$\frac{V_0}{V_1 - V_2} = 1 + \frac{2R}{R_p}$$
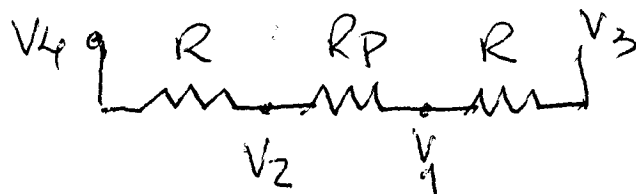
$$V_0 = \left(1 + \frac{2R}{R_p}\right) (V_1 - V_2) = K(V_1 - V_2)$$



## SLEW RATE

(3)

VITESSE DE MONTÉE DU SIGNAL DE SORTIE

Si  $V_0 = K \sin(2\pi ft)$

$$\frac{dV_0}{dt} = 2\pi f \cdot K (-\cos(2\pi ft))$$


Valeur max =  $2\pi f K$

Donc

$$2\pi f K \leq SR$$

$$f \leq \frac{SR}{2\pi K}$$

## BANDE PASSANTE

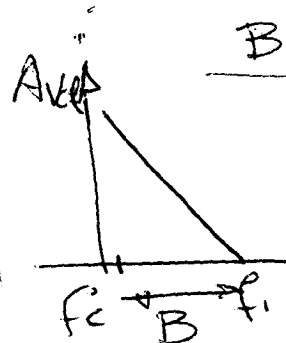

$$f_1 = \frac{A_{vd}}{f_c}$$

Ex: 10.18 et 10.20